


**FORPRESS QURILMASI UCHUN YUMSHOQ ISHGA TUSHIRISH  
QURILMASINI LOYIHALASH ASOSIDA VA ELEKTR YURITMALARDA  
RASIONAL ENERGIYA TEJASH CHORA TADBIRLARI**

***BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI  
MIRZOYEV NARZULLO NURIDDINOVICH,  
LATIPOV SAIDMUROD TUYG'UNOVICH,  
RASHIDOV SHERZOD KAXRAMONOVICH***

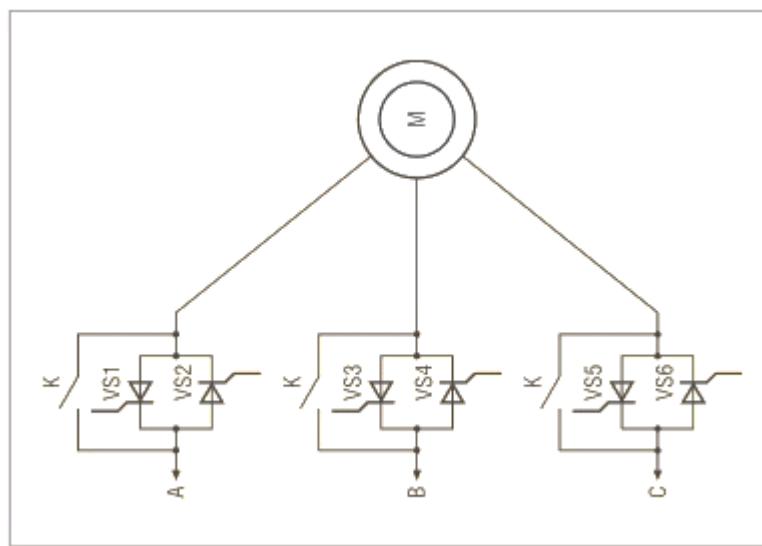**Annotatsiya**

Ushbu maqolada energiya manbalari iste'moli bo'yicha moy pressi uchun yumshoq ishga tushirish tizimining modeli, algoritmi, hamda energiya tejashning texnik va iqtisodiy jihatlarining tahlililiy natijalari keltirilgan.

Yumshoq ishga tushirish turli elektr yuritmalarda keng qo'llaniladi. Ishlab chiqilgan yumshoq ishga tushirishning strukturaviy sxemasi 1-rasmida ko'rsatilgan va yumshoq ishga tushirishning ishlash sxemmasi 2-rasmida ko'rsatilgan. Yumshoq ishga tushirishning asosi fazalarining har birining bo'shlig'iga kiritilgan uch juft teskari-parallel tiristorlar VS1 - VS6 hisoblanadi. Yumshoq ishga tushirishga bosqichma-bosqich erishiladi [1-3]




1-rasm. Yumshoq ishga tushirishning strukturaviy sxemasi

Elektr motorining chulg'amlariga qo'llaniladigan chiziqli kuchlanishni  $U_{init}$ ning ba'zi boshlang'ich qiymatidan  $U_{nom}$  nominal qiymatiga oshirish. Bunga VS1 - VS6 tiristorlarining o'tkazuvchanlik burchagini boshlang'ich vaqt deb ataladigan  $T_{start}$  vaqtida minimal qiymatdan maksimalgacha bosqichma-bosqich oshirish orqali erishiladi.


Odatda,  $U_{nach}$ ning qiymati  $U_{nom}$ ning 30...60% ni tashkil qiladi, shuning uchun elektr motorining ishga tushirish momenti elektr motorini tarmoqning to'liq kuchlanishiga ulash holatiga qaraganda sezilarli darajada kamroq bo'ladi. Buning natijasida qo'zg'alish kamarlarining bosqichma-bosqich kuchlanishi va reduktor qutisining tishli g'ildiraklarining silliq ulanishi sodir bo'ladi. Bu elektr yuritmaning dinamik yuklarini kamaytirishga foydali ta'sir ko'rsatadi va buning natijasida mexanizmlarning ishlash muddatini uzaytirishga va ta'mirlash oralig'ini oshirishga yordam beradi [4-5].

YuITQ dan foydalanish, shuningdek, elektr tarmog'idagi yuklamasini kamaytirishga imkon beradi, chunki bu holda elektr motorining ishga tushirish toki to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirishda bo'lgani kabi 5 - 7 nominal tok emas, balki 2 - 4 nominal tokka tushadi. Bu dizel generatorlari, uzlusiz quvvat manbalari va kam quvvatli transformator podstansiyalari kabi cheklangan quvvatli energiya manbalaridan elektr inshootlarini quvvatlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa qishloq joylarda. Ishga tushirish tugallangandan so'ng, tiristorlar bypass kontaktori K tomonidan o'rnatiladi, buning natijasida  $T_{rab}$  vaqt davomida tiristorlarda hech qanday quvvat sarflanmaydi, bu elektr energiyasini tejashni anglatadi [6].

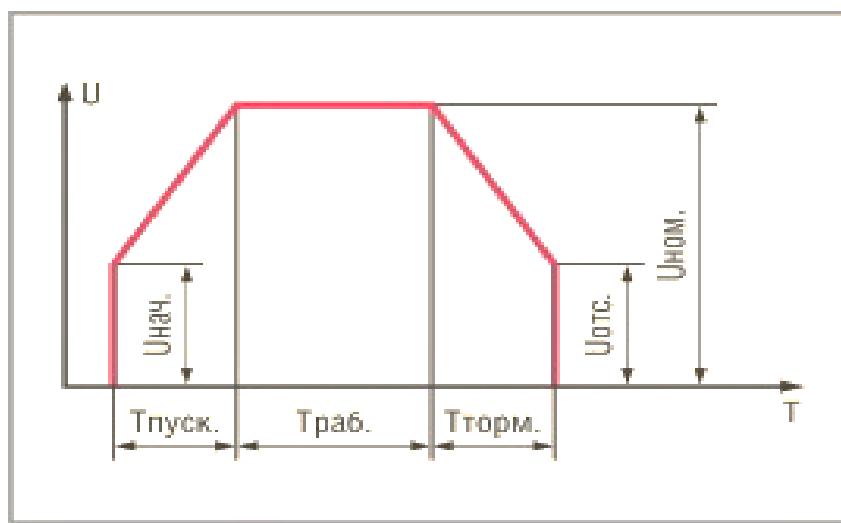


2-rasm. Yumshoq ishga tushirishda tok va kuchlanish diagrammasi

Dvigatelni tormozlashda jarayonlar teskari tartibda sodir bo'ladi: kontaktor K o'chirilgandan so'ng, tiristorlarning o'tkazuvchanlik burchagi maksimal bo'ladi, elektr motorining chulg'amlaridagi kuchlanish tarmoq kuchlanishiga teng, tiristorlardagi kuchlanish pasayishi. Keyin  $T_{torm}$  vaqtida tiristorlarning o'tkazuvchanlik burchagi minimal qiymatga tushadi, bu  $U_{ots}$  kesish kuchlanishiga to'g'ri keladi, shundan so'ng tiristorlarning o'tkazuvchanlik burchagi nolga teng bo'ladi va chulg'amlarga kuchlanish berilmaydi. 3-rasmda tiristorlarning o'tkazuvchanlik burchagi asta-sekin ochib borishi bilan dvigatel fazalaridan birining tok diagrammalari ko'rsatilgan.

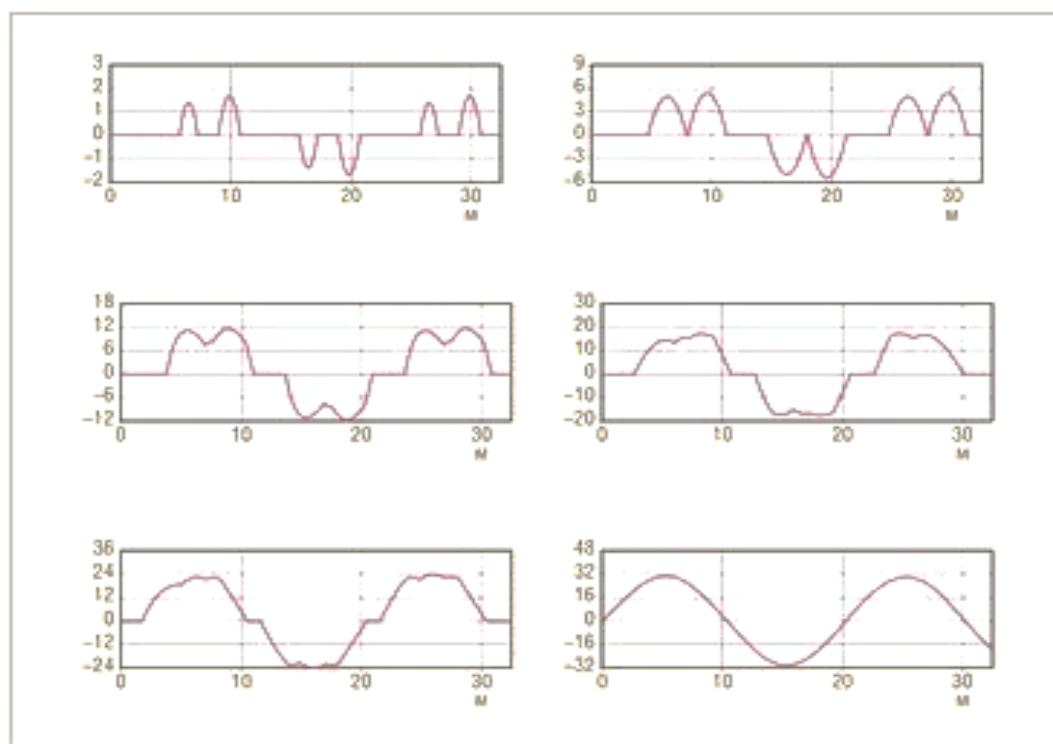

3-rasm. Bir fazali ishga tushirish uchun tok diagrammasi

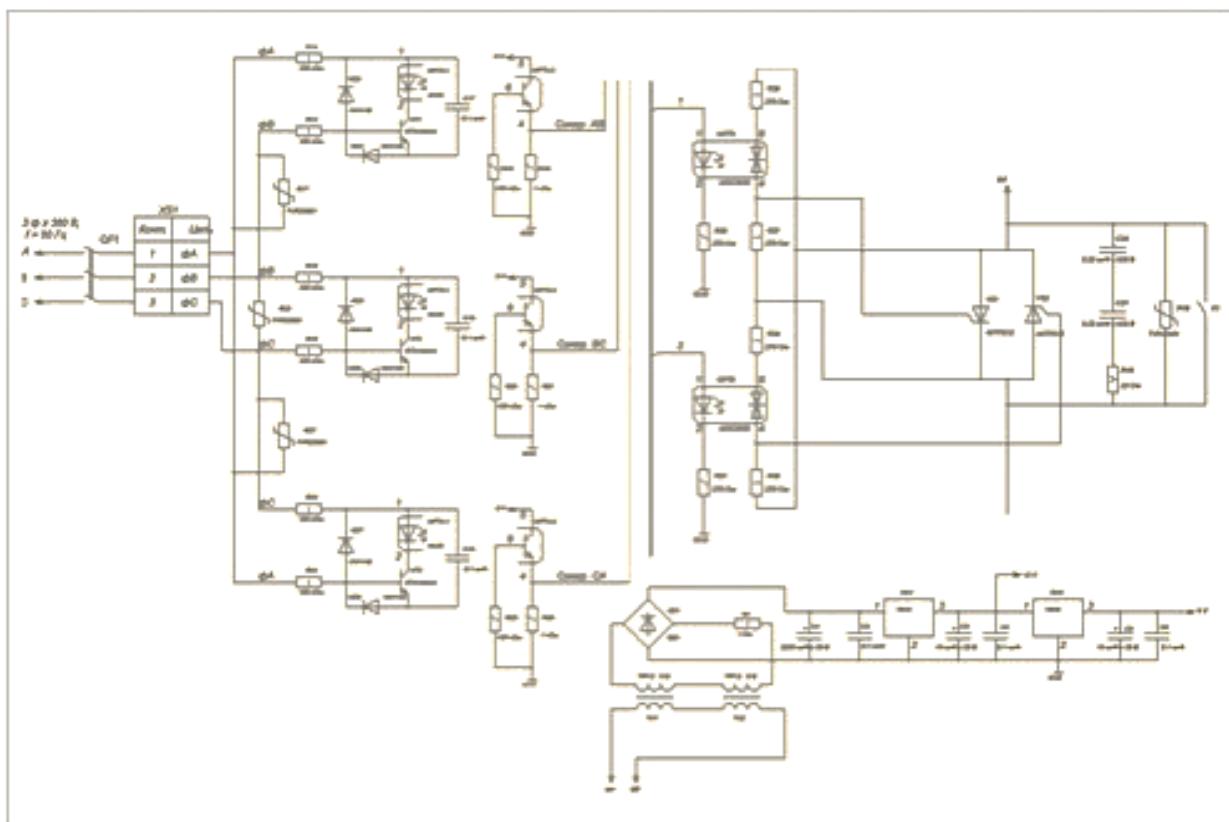4-rasmda yumshoq ishga tushirishning asosiy elektr sxemasining qismlari ko'rsatilgan. Uning ishlashi uchun 50 Gts chastotali standart 380 V kuchlanish tarmoqning A, B, C uch fazali kuchlanishi talab qilinadi. Elektr dvigatelining chulg'amlari yulduz yoki uchburchakda ulanishi mumkin.



4-rasm. Yumshoq ishga tushirishning elektr sxemasi

VS1 - VS6 kuch tiristorlari sifatida  $I_{pr} = 35$  A to'g'ridan-to'g'ri tokga ega TO-247 korpusidagi 40TPS12 tipidagi qurilmalar ishlatiladi. Faza bo'ylab ruxsat etilgan tok  $I_{dop} = 2I_{pr} = 70$  A. Keling, maksimal ishga tushirish toki  $4I_{nom}$  deb faraz qilaylik, shundan kelib chiqadiki,  $I_{nom} < I_{dop}/4 = 17,5$  A. Elektr dvigatel quvvatlarining standart diapazonini ko'rib chiqsak, biz 7,5 kVt quvvatga ega dvigateli ishga tushirishga ruxsat etilganligini aniqlaymiz. Agar ishga tushirish toki  $I_{dop}$  dan oshib ketgan bo'lса kattaroq dvigateli ulash yoki ishga tushirish vaqtি juda qisqa bo'lganligi sababli, ishga tushirish jarayoni to'xtatiladi, chunki maxsus tanlangan xarakteristikaga ega QF1 avtomatik kaliti ishlaydi.

Damfirling RC davrlari R48, C20, C21, R50, C22, C23, R52, C24, C25 tiristorlarga parallel ravishda ulanadi, bu tiristorlarning, shuningdek, R49, R51 va R53 varistorlarining noto'g'ri faollashishiga yo'l qo'ymaydi, ortiqcha kuchlanish pulsularini K2, K2, K3 dan oshib ketadi. Nominal tok 40 A bo'lgan TR91-12VDC-SC-C turini ishga tushirish tugagandan so'ng kuch tiristorlarini ishga tushiradi [7].

Boshqarish tizimi  $U_{AV}$  fazalararo kuchlanishidan ta'minlanadigan transformator quvvat manbai blokidan quvvatlanadi. Elektr ta'minotiga pasaytiruvchi transformatorlar TV1, TV2, VD1 diodli ko'prigi, tokni cheklovchi qarshilik R1, silliqlashtiruvchi C1, C3, C5 kondensatorlari, shovqinni bostiruvchi C2, C4, C6 kondensatorlari va mos ravishda 12 va 5 V kuchlanishni ta'minlovchi chiziqli stabilizatorlar DA1 va DA2 kiradi.

Boshqaruv tizimi PIC16F873 tipidagi DD1 mikrokontrolleri yordamida qurilgan. Mikrokontroller ORT5-ORT10 (MOC3052) opto-simistorlarini "yondirish" orqali VS1 - VS6 tiristorlari uchun boshqaruv pulsularini hosil qiladi. R36 - R47 rezistorlari VS1 - VS6 tiristorlarining nazorat qilish davrlarida tokni cheklash uchun ishlatiladi. Tekshirish pulsulari bir vaqtning o'zida ikkita tiristorga fazalararo kuchlanishining yarim to'lqinining boshlanishiga nisbatan kechikish bilan beriladi. Tarmoq kuchlanishiga ega sinxronizatsiya sxemalari R13, R14, R18, R19, R23, R24 zaryadlovchi rezistorlar, VD3 - VD8 diodlari, VT1 - VT3 tranzistorlari, C17 - C19 saqlash kondansatkichlari va OPT - OPT4 rezistorlaridan iborat uchta bir xil blokdan iborat. 4 ta OPT2, OPT3, OPT4 optoparalarining chiqishidan RC2, RC1, RC0 mikrokontrollerlarining kirishlariga  $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ,  $U_{ca}$  fazali kuchlanishlarining salbiy yarim to'lqinining boshlanishiga mos keladigan davomiyligi taxminan 100 mks bo'lgan impulslar yuboriladi. Agar yuqori grafikni tarmoq kuchlanishi  $U_{av}$  sifatida olsak, u holda o'rta grafik C17 kondansatoridagi kuchlanishga, pastki qismi esa ORT2 optoparallarining fotodiidi orqali tokga to'g'ri keladi. Mikrokontroller o'z kirishlarida qabul qilingan sinxronizatsiya impulsalarini qayd qiladi, fazalarning mavjudligini, almashinish tartibini, "yopishish" yo'qligini aniqlaydi, shuningdek, tiristorni boshqarish pulsularining kechikish vaqtini hisoblab chiqadi. Sinxronizatsiya

davrlarining kirishlari R17, R22 va R27 varistorlari tomonidan haddan tashqari kuchlanishdan himoyalangan. R2, R3, R4 potansiyometrlari yordamida rasmda ko'rsatilgan yumshoq ishga tushirishning ish sxemasiga mos keladigan parametrlar o'rnatiladi; mos ravishda  $R_2 = T_{start}$ ,  $R_3 = T_{torm}$ ,  $R_4 = U_{nachi} / U_{ots}$ . R2, R3, R4 dvigatellarining belgilangan kuchlanishlari DD1 mikrosxemasining RA2, RA1, RA0 kirishlariga beriladi va ADC yordamida o'zgartiriladi. Boshlash va tormozlash vaqtiga 3 dan 15 sekundgacha sozlanishi va dastlabki kuchlanish noldan 60 graduslik tiristor o'tkazuvchanlik burchagiga mos keladigan kuchlanishgacha sozlanishi. C8 - C10 kondensatorlari shovqinni bostiradi [8].

START buyrug'i XS2 ulagichining 1 va 2 kontaktlarini yopish orqali beriladi va OPT1 optoparallarining 4 chiqishida paydo bo'ladi. C14 va C15 kondensatorlari kontaktning sakrashi natijasida paydo bo'ladigan tebranishlarni bostiradi. XS2 ulagichining 1 va 2 kontaktlarining ochiq holati "STOP" buyrug'iga mos keladi. Ishga tushirishni boshqarish sxemasini almashtirish bloklash tugmasi, almashtirish tugmasi yoki kontaktlar o'rni bilan amalga oshirilishi mumkin.

Kuch tiristorlari B1009N termostati tomonidan issiqlik qabul qilgichda joylashgan odatda yopiq kontaktlari bilan haddan tashqari qizib ketishdan himoyalangan. Harorat  $80^{\circ}\text{C}$  ga yetganda, termostat kontaktlari ochiladi va log darajasi mikrokontrollerning RC3 kirishiga yuboriladi.

HL1, HL2, HL3 LEDlar quyidagi holatlarning ko'rsatkichlari bo'lib xizmat qiladi:

- HL1 (yashil) "Tayyorlik" - avariya vaziyatlar yo'q, ishga tushirishga tayyor;
- HL2 (yashil) "Ish" - miltillovchi LED yumshoq ishga tushirish dvigateli ni ishga tushirish yoki tormozlash, doimiy yorug'lik - byapassda ishlashni bildiradi;
- HL3 (qizil) "Muvaffaqiyatsizlik" - issiqlik qabul qiluvchining haddan tashqari qizishi, fazali kuchlanishlarning yo'qligi yoki "yopishishi" ni ko'rsatadi.

K1, K2, K3 aylanma o'rni logni ta'minlovchi mikrokontroller tomonidan yoqiladi. 1 tranzistor VT4 bazasiga.

Mikrokontrollerning dasturlash sxemasi XS3 ulagichi, VD2 diodi va J1 mikroswitch yordamida amalga oshiriladi. ZQ1, C11, C12 elementlari soat generatorini ishga tushirish sxemasini tashkil qiladi, R5 va C7 quvvatni qayta o'rnatish sxemasini tashkil qiladi, C13 mikrokontroller quvvat avtobuslarida shovqinlarni filtrlaydi.

YuITQ ning ishlashi uchun soddalashtirilgan algoritm bo'yicha mikrokontroller ishga tushirilgandan so'ng, avariyaning mavjudligini aniqlaydigan Error\_Test pastki dasturi chaqiriladi: issiqlik qabul qiluvchining haddan tashqari qizishi, faza yo'qolishi sababli tarmoq kuchlanishi bilan sinxronlasha olmaslik, tarmoqqa noto'g'ri ulanish yoki kuchli shovqin sodir bo'ladi. Agar avariya qayd etilmasa, xato o'zgaruvchisiga "0"

qiymati beriladi, pastki dasturdan qaytgandan so'ng, "Tayyor" LED yonadi va kontaktlarning zanglashiga olib, "START" buyrug'ini kutish rejimiga o'tadi. "START" buyrug'ini ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng, mikrokontroller potansiyometrlarda belgilangan kuchlanish kuchlanishlarini analogdan raqamliga o'tkazishni amalga oshiradi va  $I_{start}$  va  $U_{start}$  parametrlarini hisoblab chiqadi, shundan so'ng u quvvat tiristorlari uchun nazorat impulslarini chiqaradi. Ishga tushirish oxirida bypass yoqiladi. Dvigatel tormozlanganda, boshqaruv jarayonlari teskari tartibda amalga oshiriladi.

### **Yumshoq ishga tushirish tizimining texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari**

#### **Yulduz-uchburchak zanjirlarni ishga tushirish tokni hisoblash:**

$$I_{pushk\ Y} = I_{pushk\ \Delta} / 3 = I_{nom} \cdot k_{pushk} / 3$$

$I_{pushk\ Y}$  — chulg'amlari yulduzcha ulanganda ishga tushirish toki (A)

$I_{pushk\ \Delta}$  — chulg'amlari uchburchak ulanganda ishga tushirish toki (A)

$I_{nom}$  — dvigatelning nominal toki (A)

$k_{pushk}$  — ishga tushirish tokini karraligi (5-7 marta)

#### **Qo'shimcha qarshilikni hisoblash:**

$$R_{dob} = (U_{nom} / I_{pushk.treb}) - (U_{nom} / I_{pushk.pryam})$$

Bu yerda :

$R_{dob}$  — qo'shimcha qarshilik (Om)

$U_{nom}$  — nominal kuchlanish (V)

$I_{pushk.treb}$  — talab etiladigan ishga tushirish toki (A)

$I_{pushk.pryam}$  — to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirish uchun ishga tushirish toki (A)

#### **Chastotani boshqarishning asosiy qonuniyati:**

$$U/f = \text{const}$$

Bu yerda:

$U$  — dvigatelning statoriga beriladigan kuchlanish (V)

$f$  — kuchlanish chastotasi (Gs)

Ushbu qonunga rioya qilish dvigatelning magnit oqimining butun boshqaruv oralig'ida barqarorligini ta'minlaydi.

#### **Pasport ma'lumotlari bo'lmaganda dvigatelning nominal tokiini aniqlash:**

Uch fazali elektr dvigatelning uchun:

$$I_{nom} = P / (\sqrt{3} \cdot U_1 \cdot \cos \varphi \cdot \eta)$$

Bu yerda:

$I_{nom}$  — dvigatelning nominal toki (A)

$P$  — dvigatel quvvati (W)

$U_1$  — chiziqli kuchlanish (V)

$\cos \varphi$  — quvvat koeffisienti (0.8-0.85)

$\eta$  — dvigatelning FIK ( 0.85-0.92)

#### **Yumshoq ishga tushirish qurilmasi bilan tezlanish vaqtini hisoblash:**



$$t_{razg} = J \cdot \omega_{nom} / (M_{sr} - M_{c.sr})$$

bu yerda:

$t_{razg}$  — tezlanish vaqt (sek)

$J$  — tizimning inersi momenti ( $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ )

$\omega_{nom}$  — nominal aylanish chastotasi (rad/s)

$M_{sr}$  — YuITQ bilan ishga tushirilganda dvigatelning o'rtacha momenti ( $\text{N} \cdot \text{m}$ )

$M_{c.sr}$  — ishga tushirishdagi qarshilikning o'rtacha momenti ( $\text{N} \cdot \text{m}$ )

### **55 kVt li forpress qurilmasi uchun yumshoq ishga tushirish qurilmasini hisoblash**

Boshlang'ich ma'lumotlar:

- Dvigatel: 55 kVt, 1480 ayl/min, 380 V
- $\cos \varphi = 0.85$ ,  $\eta = 0.91$
- Boshlanish momentining karraligi: 2.2
- Ishga tushirish tokning karraligi: 7.0
- Tizimning inertsiya momenti: 4,2  $\text{kg m}^2$
- Qarshilik momenti: 90%

Hisoblash:

$$\text{Nominal tok: } I_{nom} = 55000 / (\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0.85 \cdot 0.91) = 103.5 \text{ A}$$

$$\text{Nominal moment: } M_{nom} = 9550 \cdot 55 / 1480 = 354.6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{To'g'ridan -to'g'ri ishga tushirish uchun ishga tushirish momenti: } M_{pusk} = 354.6 \cdot 2.2 = 780.1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Nominalga nisbatan kuchlanish 60% bo'lganda YuITQ dan foydalanimiga moment:

$$M_{pusk.upp} = 780.1 \cdot 0.6^2 = 280.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{Qarshilik momenti: } M_c = 354.6 \cdot 0.9 = 319.1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$M_{pusk.upp} < M_c$  bo'lganda, UPP ning dastlabki kuchlanishini 70% ga oshirilganda moment

$$M_{pusk.upp.korr} = 780.1 \cdot 0.7^2 = 382.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Tezlashtirish paytida o'rtacha ishga tushirish momenti:

$$M_{sr} = (382.2 + 354.6) / 2 = 368.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{Nominal aylanish chastotasi: } \omega_{nom} = 1480 \cdot 2\pi / 60 = 155 \text{ rad/s}$$

$$\text{Tezlanish vaqt: } t_{razg} = 4.2 \cdot 155 / (368.4 - 319.1) = 13.2 \text{ sek}$$

### **"Uchburchak" sxemadan "yulduz" sxemaga almashtirishning texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari.**

Elektr motor kam yuklanganida tarmoqda ularni "yulduz" sxemaga o'tkazish tavsiya etiladi. Uchburchak sxemada ulanishga nisbatan elektr motorning



chulg‘amlarining faza kuchlanishi kamayishi hisobiga, nafaqat aktiv quvvat balki reaktiv quvvatni sarfi ham kamayadi.

Kam yuklangan elektr motorlarining elektr tarmoqqa ulanishlarini "uchburchak" sxemadan "yulduz" sxemaga almashtirishda tejadaligan elektr energiya quyidagi formula orqali aniqlanadi [9]:

$$\Delta W_a = (\Delta P + k\Delta Q) \cdot \Delta t;$$

bu yerda,  $\Delta P$ ,  $\Delta Q$  - aktiv (kVt) va reaktiv (kVAr) quvvat isroflari.

$\Delta t_n$  - Elektr motorining "yulduz" rejimi yillik ish vaqt, soat/yil.

$k$ -1 kVAr reaktiv quvvatga to‘g‘ri keladigan aktiv quvvat isrofini aniqlash koeffisienti, kVt / kVAr.

Kam yuklangan elektr motorlarining elektr tarmoqqa ulanishlarini "uchburchak" sxemadan "yulduz" yulduzga almashtirish orqali aktiv quvvat isrofini kamaytirish taxlili [9]:

$$\Delta P_a = \frac{P}{\eta_\Delta} - \frac{P}{\eta_Y} = \frac{P}{\eta_\Delta} \cdot \left( \frac{\eta_Y - \eta_\Delta}{\eta_Y} \right) = \frac{300}{0.72} \left( \frac{0.78 - 0.72}{0.78} \right) = 34,7; \text{ ksm};$$

Reaktiv quvvatni kamaytirish:

$$\Delta Q = \frac{P}{\eta_\Delta} \operatorname{tg} \varphi_\Delta - \frac{P}{\eta_Y} \operatorname{tg} \varphi_Y = \frac{300}{0.72} 0.51 - \frac{300}{0.78} 0.35 = 87; \text{ kVAr}$$

Yillik tejalgan elektr energiya va aktiv quvvat:

$$\Delta P = k \cdot \Delta Q + \Delta P = 87 \cdot 0.03 + 34,7 = 37,3 \text{ kVt}$$

$$\Delta W_a = \Delta P_a \cdot T_{\max} = 37,3 \cdot 4000 = 149240 \text{ kVt} \cdot \text{ch}.$$

Iqtisod qilingan xarajatlar:  $s_{sr}=1000$  sum/kVt·soat.

$$\Delta Z_a = \Delta W_a \cdot c_{cp} = 149240 \cdot 1000 = 149240 \cdot 10^3 \text{ mln sum}$$

Qoplash muddati 2 oy.

Yumshoq ishga tushirishning texnik iqtisodiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	To‘g‘ridan-to‘g‘ri ishga tushirish	YuITQ bilan ishga tushirish	Iqtisodiy samaradorlik
Dvigatelning ishslash muddati	8 yil	12 yil	Dvigatel narxining +25%
Ta‘mirlash davri	1,5 yil	2,5 yil	Ta‘mirlash xarajatlarining -40%
Uskunalarini ta‘mirlash xarajatlari	100%	65%	Xarajatlarning -35%
Energiya iste‘moli	100%	95%	elektr energiyasi xarajatlari uchun -5%

Avariya hodisalarni bartaraf etish xarajatlari	100%	30%	Avariya xarajatlarning -70%
--	------	-----	-----------------------------

Hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, yumshoq ishga tushirish tizimlarini joriy etish uskunaning ishlash intensivligi va ishlamay qolish xarajatlarini qarab o'rtacha 1,5-2,5 yil ichida o'zini qoplaydi.

### **Yumshoq ishga tushirish usullarini qiyosiy tahlil qilish**

Yumshoq ishga tushirish usullarining qiyosiy tahlili.

Tavsiflari	Uchburchakda n yulduzga almashtirsh	Avtotransformato r	YuITQ	Chastota o'zgartkich
Ishga tushirish tokini kamayishi	To‘g‘ridan to‘g‘ri ishga tushirishdan 33% gacha	To‘g‘ridan to‘g‘ri ishga tushirishdan 35-60% gacha	To‘g‘ridan to‘g‘ri ishga tushirishdan 30-80% gacha	Nominalning 100-150%
Ishga tushirish momentini kamaytirish	To‘g‘ridan to‘g‘ri ishga tushirishda 33% gacha	Kuchlanish kvadratiga proporsional	Kuchlanish kvadratiga proporsional	Nominalning 100-200%
Yumshoq ishga tushirish	Past (bosqichli ishga tushirish)	O'rtacha (2-3 bosqichli)	Yuqori	Juda Yuqori
O'rnatishning qiyinligi	Past	O'rtacha	Past	O'rta / yuqori
Ta'mirlash talablari	Minimal	O'rtacha	Past	Yuqori
Ishlash rejimida FIK	99,8%	99,5%	99,5%	96-98%
Parametrlarni sozlash imkoniyati	Yo'q	Cheklangan	O'rtacha	Keng
Tormozlash imkoniyati	Yo'q	Yo'q	Ha (dinamik)	Ha (rekuperativ)
Himoya funktsiyalari	Asosiy	Asosiy	Kengaytirilgan	Kompleks
Nisbiy qiymat	0,3	0,5	1.0	2,0-3,0

Qo'llash sohalari	Oson ishga tushirish, kamdan-kam uzib yoqishlarda	O'rtacha yuklamada, qichik ishga tushirish chastotalarida	Spektrlarning keng doirasi	Og'ir sharoitlar, sozlash talab qilinadi
-------------------	---	---	----------------------------	--

Taqqoslash jadvalidan ko'rinish turibdiki, har bir usulning o'ziga xos afzalliklari va cheklowlari mavjud. Zamonaviy yumshoq ishga tushirishlar va chastota o'zgartkichlari eng keng imkoniyatlarni ta'minlaydi, ammo oddiy qo'llanishlar uchun har doim ham iqtisodiy jihatdan oqlanmaydi.

### Xulosha

Elektr dvigatellari uchun yumshoq ishga tushirish tizimlari zamonaviy elektr yuritmalarining muhim elementi bo'lib, uskunalarning ishonchli va uzoq muddatli ishslashini ta'minlaydi. Optimal yechimni tanlash texnik talablarni, ish sharoitlarini va iqtisodiy omillarni to'liq tahlil qilishga asoslangan bo'lishi kerak.

Yumshoq ishga tushirish tizimlarini rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari quyidagilardan iborat:

- Intellektual nazorat va diagnostika funktsiyalarining integratsiyasi
- Qurilmalarining energiya samaradorligini oshirish
- Zamonaviy avtomatlashtirilgan jarayonlarni boshqarish tizimlarida ishslash uchun aloqa imkoniyatlarini kengaytirish
- O'lchamlarni kamaytirish va o'ziga xos quvvatni oshirish
- Dizaynni optimallashtirish va ommaviy ishlab chiqarish orqali xarajatlarni kamaytirish

Yumshoq ishga tushirish tizimini tanlash va amalga oshirishda quyidagilar tavsiya etiladi:

1. Elektr dvigatelining va boshqariladigan mexanizmning xususiyatlarini diqqat bilan tahlil qiling
2. Kerakli boshlash va to'xtatish parametrlarini hisoblang
3. Turli texnik echimlardan foydalanishning maqsadga muvofiqligini baholash
4. Iqtisodiy tahlilni nafaqat dastlabki investitsiyalarni, balki operatsion xarajatlarni ham hisobga olgan holda o'tkazing
5. Agar kerak bo'lsa, eng yaxshi echimni tanlash uchun professional maslahatchilar bilan bog'laning

To'g'ri tanlangan va sozlangan yumshoq ishga tushirish tizimi elektr yuritmalarining ishonchli ishslashini ta'minlaydi, uskunaning ishslash muddatini oshiradi va operatsion xarajatlarni kamaytiradi.

### Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirzaev N. N. Intellectual measurement of electrical energy consumption - monitoring device and software. Scopus conference: Rudenko International Conference “Methodological Problems in Reliability Study of Large Energy Systems“ (RSES 2023) E3S Web of Conferences. Volume 461, 2023, 01083. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346101083>
2. Mirzaev N. N. Study on computerized measurement-control system for determining the condition of electrical network insulation and permitted connections for electrical energy consumption. Scopus conference: 4<sup>th</sup> International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering (ICECAE 2023) E3S Web of Conferences. Volume 434, 2023, 01021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343401021>
3. Mirzoyev N.N. Information software and devices for energy efficiency management and control, *Chemical Technology, Control and Management*, 68-75 (2021)
4. Mirzoyev N.N. Analogical Model Development Methodology For Mathematical Modeling Of Energy Efficiency Control System, *The American Journal of Engineering and Technology* , 55-61 (2020)
6. Mirzoyev N.N. Intelligence devices for monitoring and control of energy efficiency of enterprises, *Chemical Technology. Control and Management*, 172-181 (2020)
7. Mirzoyev N.N., Sayfiyev O.H., Temirov T.O. Investigation of unauthorized connection to electrical networks, failure to detect their phase interruptions and short circuits to ground, *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions* 3 (10), 130-143 (2022)
8. Mirzoyev N.N., Sobirov S. Study of violations of quality indicators of electricity supply network, *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 83-86 (2023)
9. Mirzoyev N.N., Sobirov O. Sh. Computerized measurement control system of unauthorized connection to electrical networks and isolation control detection, *Science and Education*, 488-502 (2023)
- 10.I.X. Siddikov, N.N. Mirzoyev, M.A. Anarboev. Elektr energiyasini tejash va samaradorligini oshirish uchun gibridd quyosh elektr stansiyasini loyihalash uslubiyoti. “Raqamli energetika tizimini yaratishning istiqbollari, muqobil energiya olishning muammolari va yechimlari-2023” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasining ilmiy maqola va tezislari to‘plami. Jizzax, 2023 yil 19-20 may, 175-181bet
- 11.M.Q. Xoliqberdiyev, N.N. Mirzoyev. Shamol elektr stansiyasi va quyosh elektr stansiyasi asosida gibridd elektr ta’minoti tizimini loyihalash. Pedagogs jurnali 10 (1), 2022/6/11, 100-108 bet

- 12.I.X. Siddiqov M.Q. Xoliqberdiyev, N.N. Mirzoyev. WE3000 markali shamol elektr stansiyasining elektr energiyasining sifat ko ‘rsatkichlarining tahlili. PEDAGOGS jurnali 10 (1), 2022/6/11, 93-99 bet
- 13.I.X. Siddikov, N.N. Mirzoyev, M.A. Anarboev, S.I. Davrboeva. Izolyatsiya holatini monitoring qilish va elektr tarmoqlariga ruxsatsiz ulanishlarni aniqlash uchun kompyterlashgan axborot o ‘lchov tizimining istiqbollari. “Raqamli energetika tizimini yaratishning istiqbollari, muqobil energiya olishning muammolari va yechimlari-2023” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasining ilmiy maqola va tezislari to‘plami. Jizzax, 2023 yil 19-20 may, 252-257bet.